



מוני ועחמני 204544759 נונח הליניני 246015411 חורדת

13.05.23 | מעבדת ומאיצי חומרה מעבדת ארכיטקטורה ומאיצי חומרה (316015411 רועי שחמון 206564759 נעם קליינר



הגדרת תכנון המערכת:

- Control Unit and DataPath .1
 - Multi Cycle CPU .2
 - Control unit based FSM .3

: תרשים של המערכת

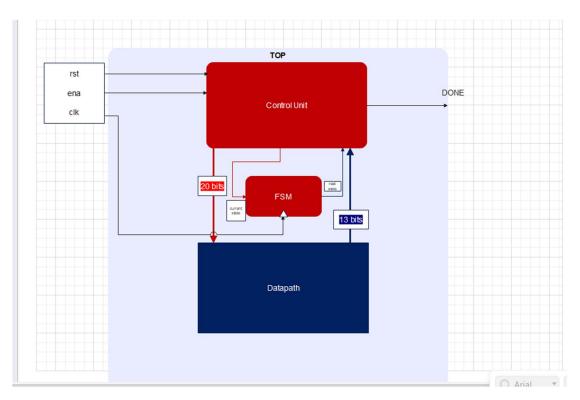


Figure 1: Graphical description for all system

תיאור המערכת באופן כללי:

המערכת מורכבת מ2 יחידות מרכזיות. יחידת בקרה ויחידת נתיב המידע. יחידת הבקרה היא בעצם מכונת מצבים גדולה אשר המצב הבא שלה תלוי במצב הנוכחי ובאותות הכניסה(מכונת MEALY). כאשר אותות הכניסה הן אותות המצב של יחידת נתיב המידע.

בהתאם למצב הנוכחי והסטטוס של המערכת יחידת הבקרה מנתבת את אותות הבקרה המתאימים אל יחידת נתיב המידע.



מכוון שליחידת נתיב המידע יש תקשורת וגישה לזיכרונות וליחידה אריתמטית לוגית, על ידי אותות הבקרה היא מממשת כראוי את הISA של המעבד. שכן המעבד עובד בארכיטקטורה . MULTI-CYCLE

תיאור הסימולציות(בדיקות)

בדיקת יחידת הבקרה

מכוון שיש הרבה פקודות חילקנו את הבדיקות לפי סוגים. התחלנו מ-I-type הרצנו את כל הסייקלים ווידאנו שקווי הבקרה מתעדכנים כמתוכנן

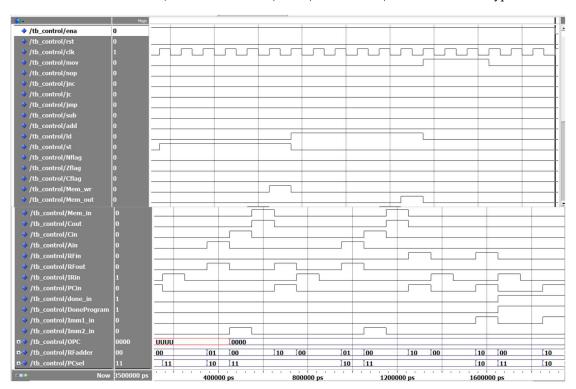


Figure 2: wave test control I-type instructions





Figure 3: list test control I-type instructions

חשוב לציין שבדקנו גם את שאר הפקודות, בשביל לא להעמיס על הדו״ח לא צירפנו אותם. הקבצי DO של יחידת הבקרה שייכים לבדיקה שהצגנו כאן

מסקנות מהבדיקה:

- זורשות את פקודות mov/jmc/jc/jnc דורשות את הכי הרבה לעומת אזה הכי שעון שזה מחזורי שעון שזה הכי מעט. 1d/st בחזורי שעון שזה הכי מעט.
 - הקפדנו על מוצא תקין של האותות בזמן טעינת הזיכרון ולאורך פעולת המעבד, בדגש על הדגלים.



בדיקת יחידת נתיב המידע:

בשביל לבדוק את נתיב המידע, טענו פקודות ל- program-memory וטענו מידע התחלתי ל-data memory. בשביל לוודא שהפעולות נעשות כמו שצריך, בטסט עצמו רק שינינו את קווי הבקרה בהתאם לפקודות. כלומר שיחקנו את התפקיד של יחידת הבקרה. הפקודות שטענו הן:

```
while counter < 15 loop
    if counter = 0 then
                            "1001000100000001";
                                                       --ld
       TempWprog
    elsif counter = 1 then
                           "1001001000000111";
       TempWprog
    elsif counter = 2 then
       TempWprog
                           "0000011000010010";--add r6 <- r2+r1
    elsif counter = 3 then
                           "0001000101100010"; --sub r1 = r6-r2
       TempWprog
    elsif counter = 4 then
                           "0010110000110010";
                                                   --nop
       TempWprog
    elsif counter = 5 then
                           "0100000000000000"; -- jmp offset 0
       TempWprog
    elsif counter = 6 then
       TempWprog
                           "0101000000000001"; -- jc 1
    elsif counter = 7 then
                           "0110000000000011"; -- jnc 3
       TempWprog
    elsif counter = 8 then
                           "1000111100110010"; --mov r15 <- 00110010
       TempWprog
    elsif counter = 9 then
       TempWprog
                           "0001000100010010";
                                                   -- sub r1 = r1-r2
    elsif counter = 10 then
                           "01001111111111101";
                                                        -- jmp -3
       TempWprog
    elsif counter = 11 then
                           "1010000100001100"; -- str [r0+12] <- r1
       TempWprog
    elsif counter = 12 then
                            "1010001000111100"; -- str [r3+12] <- r2
       TempWproq
    elsif counter = 13 then
                           "1010111100101101"; -- str [r2+13] <- r15
       TempWprog
    elsif counter = 14 then
                           "10100110011011111";-- str [r6+15] <- r6
       TempWprog
    end if:
```

figure 4: instructions

בהערות רואים את סדר הפקודות.

| Memory Data - Nt. datapath/Data/Ant./Data/An

Figure 5: Data-memory initial



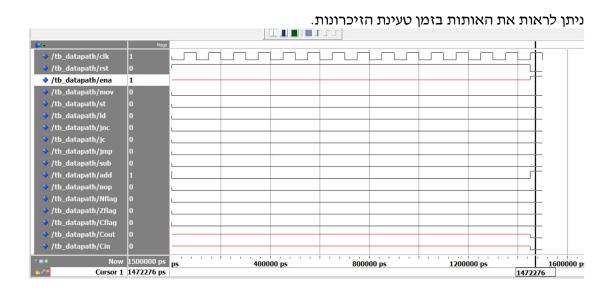


Figure 6: wave test data booting time

ניתן לראות את אותות היחידה בזמן פקודות הld ופקודת add, ומחזור אחד של פקודת sub. כלומר בזמן ריצת התוכנית.

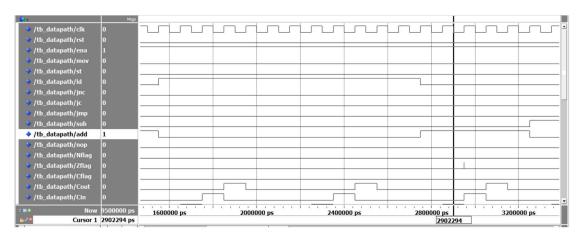


Figure 7: wave test data running time



את טבלת האמת חילקנו ל-2 חלקים(יש לה המשך שלא צירפנו בשביל לא להעמיס). ניתן לראות בצד שמאל את רציפות הזמן בין חלקי הטבלה.

-	I vo comment of the c					
ps-	/tb_datapath/clk-,/tb_datapath/l					
delta-						
	/tb_datapath/ena- /tb_datap					
	/tb_datapath/mov-, /tb_data					
	/tb_datapath/st-v/tb_da	tapath/sub- /tb	_datapath/Cflag-,/tb	_datapath/RFout-, /tl	b_datapath/done_in-	/tb_datapath/OPC-
0 +2	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט
50000 +4	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
100000 +1	0 1 U 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	טטטטט	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
150000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	טטטטט	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
200000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
250000 +2	1 1 U 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	טטטטט	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
300000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	טטטטט	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
350000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
400000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט
450000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
500000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
550000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	טטטטטט	0 0 0 0	טטטט ט ט ט
600000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
650000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	טטטטט	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
700000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
750000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000		טטטט ט ט ט ט
800000 +1	0 1 U 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
850000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
900000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
950000 +2	1 1 U 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1000000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1050000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1100000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1150000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1200000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1250000 +2	1 1 U 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1300000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1350000 +2	11000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	טטטטטט	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1400000 +1	0100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	0 0 0 0	טטטט ט ט ט ט
1450000 +3	10100	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 000	Ω 0 0 0 0000
1500000 +1	0 0 1 0 0	0 0 0 0 0	1 0 000	0 0 0 0 0	10 000	п 0 0 0 0000

Figure 8: wave test data part A

ps-	/tb datapath/clk- /tb datapa	th/ld- /tb datapath	n/add- /tb datapath/	Cout- /tb datapath/	Rin- /tb datapath/De	oneProgram-, /tb_datapath/RFadde	•
delta-	/tb datapath/rst- /tb data					apath/Mem wr- /tb datapath/I	
	/tb datapath/ena- /tb d						
	/tb_datapath/mov/tb_						
					b_datapath/done_in-		
	/ cb_datapath/st-	b_datapatil/sdb-t/ti	_datapath/cliag-	b_datapath/krout-	D_da capacity done_in-	/ CD_datapath/ OFC-	
1550000 +4	10100	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	n o o o oooo	
1600000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	п 0 0 0 0000	
1650000 +2	10100	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 1 0 1	0 0 0 0	п 0 0 0 0000	
1700000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 1 0 1	0 0 0 0	п 0 0 0 0000	
1750000 +2	1 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 0 0 0	0 0 0 1 0	п 0 0 0 0000	
1800000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 0 0 0	0 0 0 1 0	п 0 0 0 0000	
1850000 +1	10100	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 0 0 0	00 010	U 0 0 1 0000	
1900000 +2	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 0 0 0		U 0 0 1 0000	
		1 0 0 0 0					
1950000 +5	10100			0 0 0 1 0	0 1 0 0 0		
2000000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 1 0	0 1 0 0 0	U 0 1 0 0000	
2050000 +2	10100	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 000	Ф 0 0 0 0000	
2100000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 0 0 0	10 000	п 0 0 0 0000	
2150000 +2	10100	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 0 0 0	00 000	n 0 0 0 0000	
2200000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 000	Ω 0 0 0 0000	
2250000 +2	10100	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 1 0 1	00 000	T 0 0 0 0000	
2300000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 1 0 1	00 000	n 0 0 0 0000	
2350000 +2	10100	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	01 0 0 0	0 0 0 1 0	T 0 0 0 0000	
2400000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 0 0 0	0 0 0 1 0	U 0 0 0 0000	
2450000 +2	1 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 0 0 0	0 0 0 0 0	U 0 0 1 0000	
2500000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 0 0 0	00 000	U 0 0 1 0000	
2550000 +5	10100	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 0 1 0	0 1 0 0 0	U 0 1 0 0000	
2600000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 1 0	0 1 0 0 0	U 0 1 0 0000	
2650000 +2	1 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00 0 0 0	10 000	U 0 0 0 0000	
2700000 +1	0 0 1 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	00000	10 000	T 0 0 0 0000	
2750000 +4	10100	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	00 0 0 0	00 000	U 0 0 0 0000	
2800000 +1	0 0 1 0 0	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	U 0 0 0 0000	
2850000 +2	1 0 1 0 0	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	00 1 0 1	00 000	T 0 0 0 0000	
2900000 +1	0 0 1 0 0	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 1 0 1	0 0 0 0 0	U 0 0 0 0000	
2950000 +12	10100	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 1 0 0 1	0 0 0 0	U 0 0 0 0000	
3000000 +1	0 0 1 0 0	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 1 0 0 1	0 0 0 0	n o o o oooo	
3050000 +2	10100	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	10 0 1 0	0 1 0 0 0	n o o o oooo	
3030300 TZ	10100		2 0 0 0 0	10010	0 0 0	0 0 0 0000	

Figure 9: list test data part B

בסיום התוכנית בדקנו את המידע שהשתנה ואת תוכן ה-RF. ראינו כי המידע בשתי הרכיבים השתנה כצפוי. בנוסף עברנו על מחזורי שעון אקראיים ובדקנו שכל האותות מוציאים ערך תקין אל יחידת הבקרה.

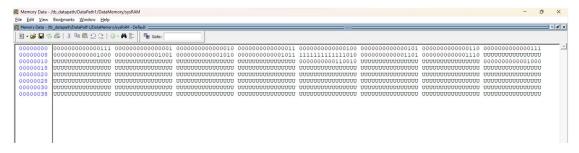


Figure 10: data-memory final





Figure 11: RF final

: סיכום הסימולציה

התוכנית שסימלצנו בעצם טוענת מהזיכרון את הערך 1 לרגיסטר 1 ואת הערך 7 לרגיסטר 8. לאחר מכן אנחנו סוכמים את שניהם ומאחסנים אותם ברגיסטר 6. כלומר את הערך 8. לאחר מכן מחסרים מרגיסטר 6 את מה שיש ברגיסטר 7 ודורסים את מה שיש ברגיסטר 1. זה נשאר הערך 1.

לאחר מכן יש כל מיני קפיצות שבניהן יש פקודת movi לגיסטר 15. לאחר מכן הערך ברגיסטר 1 משתנה שוב ל מינוס 6 בעקבות r1=r1-r2=1-7=-6 לבסוף טוענים את ערכים אלו לזיכרון. מקבלים התאמה בין התכנון לבין הסימולציה!

בדיקת ה-top.

לבסוף בדקנו את כל המערכת על ידי טסט מבוסס קבצים. לקחנו את הקבצים מהדרייב של המשימה, טענו אותם לזיכרונות. הרצנו את התוכנית וכתבנו בסוף את תוכן זיכרון הנתונים לקובץ ריק. קיבלנו התאמה בין מה שצפינו שיקרה לבין תוכן הקובץ.

זו התוכנית שהרצנו(לקוחה מהדרייב של המשימה)

5. Running Code Example:

Assembly code

Equivalent Pseudo code

```
ld
       r2,2(r0)
   ld r4,4(r0)
   ld r9,9(r0)
   ld r13,13(r0)
5
   mov r1,1
6
   add r3, r2, r13
7
   add r2, r4, r9
8 sub r6, r2, r3
   jc
   add r6,r1,r0
   jmp
12 add r6, r0, r0
13 st r6,14(r0)
14 done
15 nop
16
   jmp -2
```

```
int arr[14]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}
int res=0;

void main() {

    R[3] = arr[2]+arr[13];
    R[2] = arr[4]+arr[9];

    if(R[2] >= R[3])
        res=0;
    else
        res=1;
    loop_forever;
}
```

Figure 12: code example



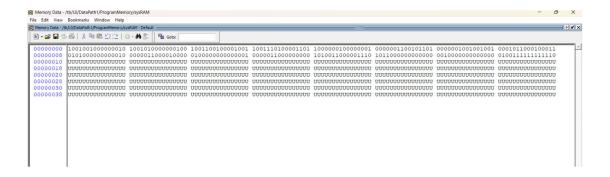


Figure 13: program memory in system

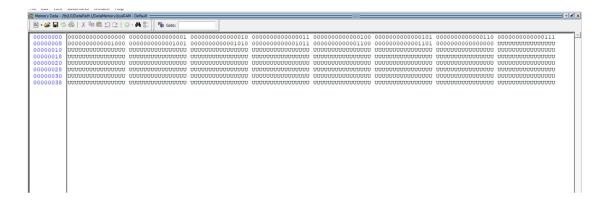


Figure 14: data memory initial in system

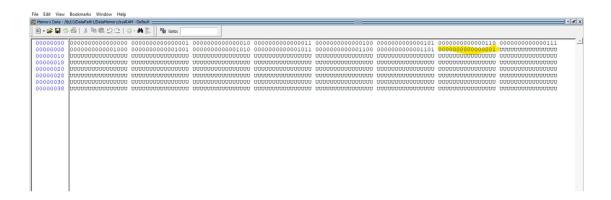


Figure 15: data memory finial in system



סימנו את השינוי לאחר ריצת התוכנית

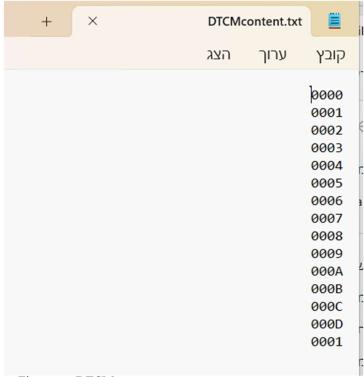


Figure 16: DTCMcontent

. לא צירפנו תרשים גלים ורשימה של הבדיקה הזו, מכוון שזה הרגיש לנו מיותר צירפנו קבצי DO. צירפנו קבאי